

Lab 3 报告

实验目的


1. 搭建一个单周期CPU模型，通过连接Instruction ROM、寄存器堆、立即数扩展、算术单元、Data RAM等模块，掌握不同类型指令在数据通路中的执行路径。
2. 掌握Vivado仿真方式，学会利用波形图Debug解决问题；验证CPU正常执行IF、ID、EX、MEM、WB五个阶段。

设计思路


1. 导入之前实验中完成的一系列代码，如控制器、PC、ALU、有符号立即数扩展模块。
2. 实例化指令内存irom和数据内存iram，正确设置相关选项，并导入实验提供的coe文件。
3. 结合单周期 CPU 框架图和不同指令的数据通路，在sc_cpu.v中完成数据通路的连线。
4. 导入模拟模块进行模拟，观察波形图，结合Ripes中的结果，检查CPU是否可以正常运行。如果有问题，通过添加合适的观察项，结合波形图检查代码、连线等问题。

以下是本次实验要求的连线图

整体连线图:

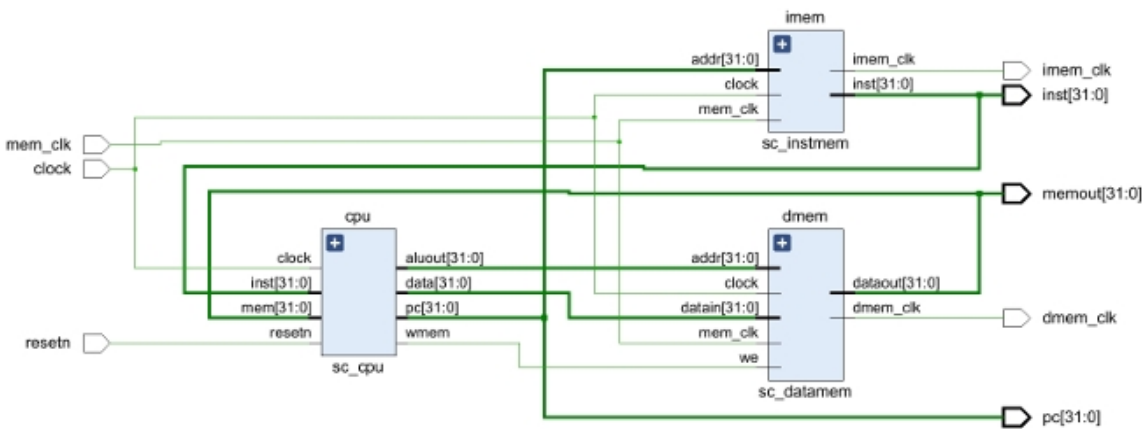

CPU内部连线图:

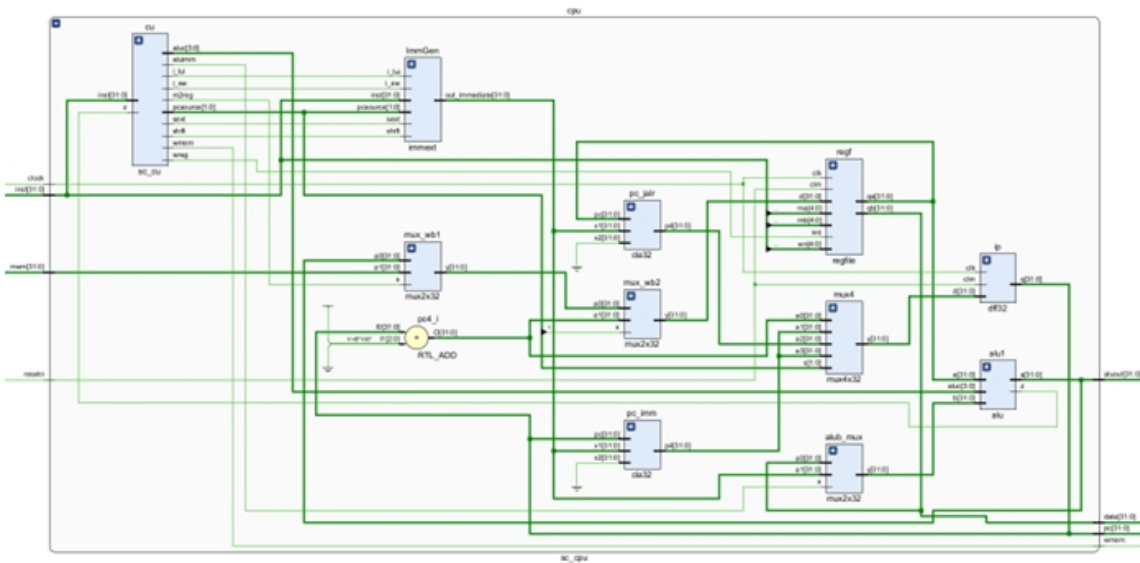

主要连线代码：

```
// sc_cpu.v (部分)
wire [31:0] pc4=pc+4;

dff32 ip (npc,clock,resetn,pc); // pc指针寄存单元，在clock上升沿时将npc写入pc

immext ImmGen(inst,pcsource,sext,i_lui,i_sw,shift,immediate); // 立即数生成模块

regfile
regf(inst[19:15],inst[24:20],regf_din,inst[11:7],wreg,clock,resetn,ra,rb); // 寄存器堆，要注意writeback端口的正确实现

sc_cu cu (inst,zero,wmem,wreg,m2reg,aluc,aluimm,pcsource,sext,i_lui,i_sw,shift);

// 控制单元
lu alu1 (ra,alub,aluc,aluout,zero); // 算术单元，其中a端口直接连接寄存器堆的ra输出

mux2x32 alub_mux (rb,immediate,aluimm,alub); // alub端口输入多路选择器

cla32 pc_imm (pc,immediate,0,branchpc); // branchpc加法器: branchpc=pc+immediate

cla32 pc_jalr (ra,immediate,0,jalrpc); // jalr pc加法器: jalrpc=ra+immediate

mux4x32 mux4 (pc4,branchpc,jalrpc,branchpc,pcsource,npc); // next pc多路选择器，通过pcsource判断pc4、branchpc、jalrpc和branchpc

mux2x32 mux_wb1 (aluout,mem,m2reg,alu_mem); // 两个write back多路选择器

mux2x32 mux_wb2 (alu_mem,pc4,pcsource[1],regf_din)
```

实验结果演示

PC+4与取指

0:	00000537	lui x10 0x0
4:	00056213	ori x4 x10 0
8:	00100c93	addi x25 x0 1
c:	00200d13	addi x26 x0 2
10:	00300d93	addi x27 x0 3
14:	00400e13	addi x28 x0 4
18:	01922023	sw x25 0 x4
1c:	01a22223	sw x26 4 x4
20:	01b22423	sw x27 8 x4
24:	01c22623	sw x28 12 x4
28:	00400293	addi x5 x0 4


vivado模拟数据图

0:	00000537	lui x10 0x0
4:	00056213	ori x4 x10 0
8:	00100c93	addi x25 x0 1
c:	00200d13	addi x26 x0 2
10:	00300d93	addi x27 x0 3
14:	00400e13	addi x28 x0 4
18:	01922023	sw x25 0 x4
1c:	01a22223	sw x26 4 x4
20:	01b22423	sw x27 8 x4
24:	01c22623	sw x28 12 x4
28:	00400293	addi x5 x0 4

相应Ripes指令

如图所示，当resetrn变为高位，CPU开始运行。PC值每加4，指令都会发生相应的变化，且取值结果与Ripes中的指令完全相同。

指令跳转与循环

 

vivado中的指令循环

```

00000084 <loop>:
    84:      00022983      lw x19 0 x4
    88:      00420213      addi x4 x4 4
    8c:      01390933      add x18 x18 x19
    90:      fff28293      addi x5 x5 -1
    94:      fe0298e3      bne x5 x0 -16 <loop>
    98:      00091613      slli x12 x18 0
    9c:      00008067      jalr x0 x1 0
  
```

Ripes中的loop


如上图所示，PC=2c的指令执行完后进入PC=84至PC=94的Loop。结合Ripes所示，该loop执行四次，寄存器x5从4开始每次循环减少1，减少至0后 bne x5 x0 -16 不再成立跳出循环。同时每次循环中x18储存了循环累加 1+2+3+4 的值，最终将函数调用结果存于x12=0000000a。



loop完成后的jalr跳转

如上图，四次循环完成后进行jalr跳转，PC从9c跳至30。从存储器中读到的0000000a被正确地读入寄存器x19中，x19的值改变为0000000a。说明前面的调用子程序循环计算的一系列指令得到正确执行，并且计算结果x12能被正确写入数据存储器，对应指令 `sw x12 0 x4`，并在此时被 `lw x19 0 x4` 正确读出来写入寄存器x19。读写数据存储器的指令也得到正确执行。

程序结束

 

程序结束状态

```

00000068 <shift>:
68:      fff00293      addi x5 x0 -1
6c:      00f29913      slli x18 x5 15
70:      01091913      slli x18 x18 16
74:      41095913      srai x18 x18 16
78:      00f95913      srli x18 x18 15

0000007c <fi>:
7c:      0000006f      jal x0 0 <fi>


```

x13	a3	0x00000000
x14	a4	0x00000000
x15	a5	0x00000000
x16	a6	0xffffffff
x17	a7	0xffffffff
x18	s2	0x0001ffff
x19	s3	0xffffffff


Ripes中对应代码及状态

如上图所示，程序执行到最后，停在最后一条死循环跳转指令 `jal x0 0`，此时寄存器x18的值为0001ffff，指令inst=0000006f，PC指针pc=0000007c。结合上图Ripes运行的结果，也说明我们的CPU能正确处理shift中的slli、srai、srli这些移位指令，我们的CPU运行结果与预期相符。

拓展思考

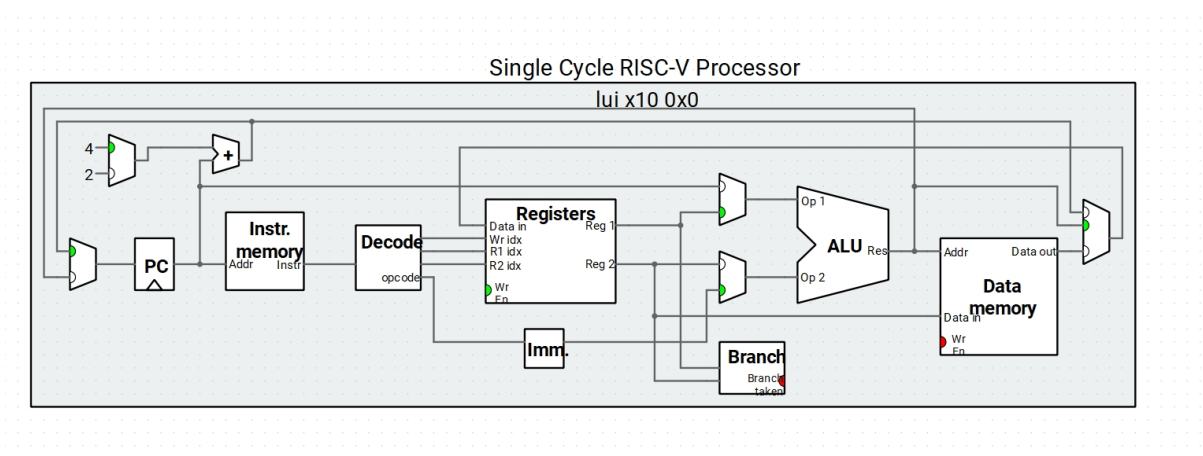

Ripes框架图

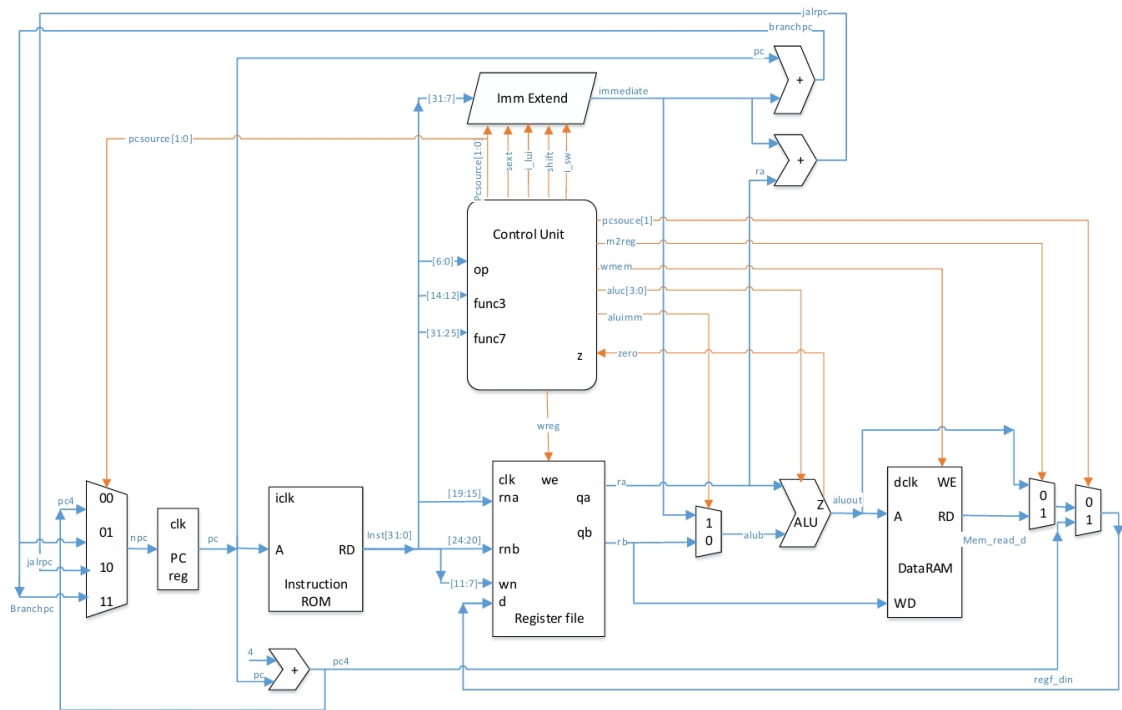

实验实现框架图

由上面两张图可以发现，我们实现的数据通路确实存在一些不必要的FPGA资源，例如我们利用ALU计算PC的目标地址，这样我们就不需要利用加法器来分别计算`branchpc`和`jalrpc`，同时，我们还避免了使用四选一多路选择器导致的FPGA资源额外消耗，从而使得我们的硬件设计更为符合RISC-V的简单原则。